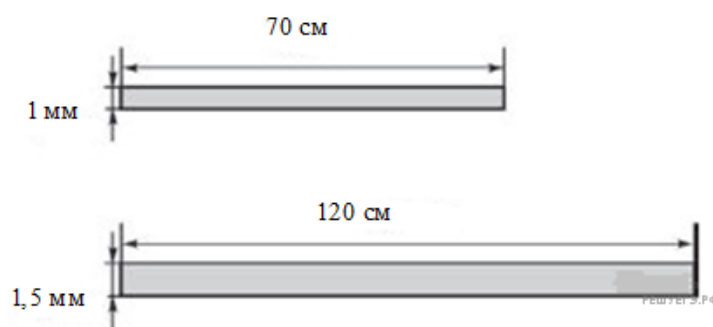


Два куска круглой медной проволоки, показанные на рисунке, подсоединены параллельно к одной и той же батарее. Через какую из проволок потечет меньший ток?



- 1) через первую
- 2) через вторую
- 3) через обе проволоки потечет одинаковый ток
- 4) однозначно сказать нельзя, так как ответ зависит от ЭДС батареи