

Какое количество теплоты выделится в схеме, изображенной на рисунке, после размыкания ключа K ? Параметры цепи: $\mathcal{E} = 2$ В, $r = 100$ Ом, $C = 0,1$ мкФ, $R = 4$ кОм.

