

Через участок электрической цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток силой $I = 8$ А. Что показывает амперметр, если сопротивление каждого резистора равно $r = 1$ Ом? Сопротивлением амперметра можно пренебречь. *Ответ запишите в амперах.*

