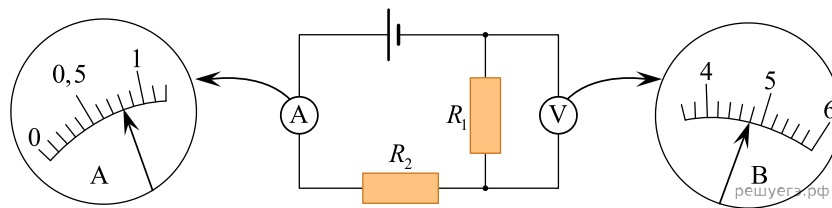


Чему равно напряжение на резисторе R_1 (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра?



Ответ: (_____ $\pm$ _____) В.