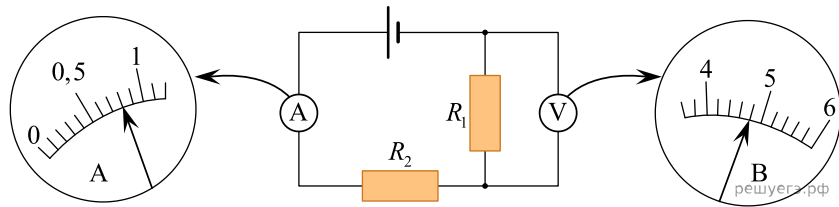


Чему равна сила тока в резисторе R_2 (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра?



Ответ: (_____ \pm _____) А.