

Сила постоянного электрического тока в участке цепи (см. схему на рисунке) равна  $I = 1,2$  А. Каковы показания идеального амперметра? Все резисторы, включённые в цепь, имеют одинаковое сопротивление. *Ответ запишите в амперах.*

