

Вариант № 41166

В участке цепи (см. схему на рисунке) течёт постоянный электрический ток силой $I = 1,5$ А. Каковы показания идеального амперметра? Все резисторы, включённые в цепь, имеют одинаковое сопротивление. Ответ запишите в амперах.

