

На фотографии показана электрическая цепь. Показания идеального вольтметра даны в вольтах. Во сколько раз увеличатся показания вольтметра, если его подсоединить к резистору сопротивлением 3 Ом ?

