

На рисунке изображена схема участка цепи, в которой каждый из резисторов имеет сопротивление $60\ \text{Ом}$. Во сколько раз увеличится сопротивление этого участка цепи, если перевести ключ K из положения 1 в положение 2?

