

При прохождении по проводнику постоянный электрический ток силой 3 А в течение 60 с совершают работу, равную 270 кДж. Чему равно сопротивление проводника? *Ответ запишите в омах.*