

На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. Какую работу совершают ток в лампе за 4 с при силе тока 2 А? Ответ дайте в джоулях.

