
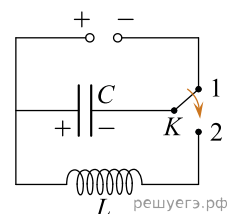


Конденсатор колебательного контура подключен к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). Графики *A* и *B* представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после переключения переключателя *K* в положение 2. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

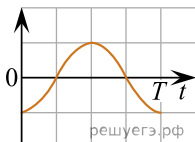


ГРАФИКИ

А)



Б)

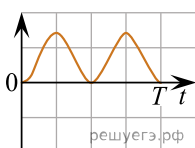

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

- 1) Заряд правой обкладки конденсатора
- 2) Заряд левой обкладки конденсатора
- 3) Энергия магнитного поля катушки
- 4) Энергия электрического поля конденсатора

А	Б