

График зависимости силы тока через резистор от напряжения между его концами изображен на рисунке. Найдите сопротивление резистора.

Ответ запишите в килоомах.

