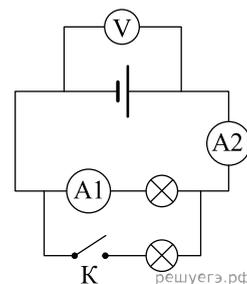


Электрическая цепь состоит из источника ЭДС с некоторым внутренним сопротивлением, двух одинаковых лампочек, ключа, вольтметра и двух амперметров (см. рис.). Измерительные приборы можно считать идеальными. Как изменятся показания приборов, если замкнуть ключ?

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



- | ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА | ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ |
|----------------------------|-----------------|
| А) Показание вольтметра | 1. Увеличится |
| Б) Показание амперметра А1 | 2. Уменьшится |
| В) Показание амперметра А2 | 3. Не изменится |

А	Б	В