

Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением $R = 11 \text{ Ом}$, $2R$ и $3R$ включены последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с ЭДС, равной 5 В , и внутренним сопротивлением $r = 4 \text{ Ом}$. Каковы показания амперметра? (Ответ дайте в амперах, округлив до сотых.)