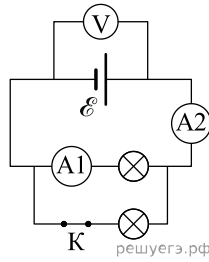


Электрическая цепь состоит из источника ЭДС с некоторым внутренним сопротивлением, двух одинаковых лампочек, ключа, вольтметра и двух амперметров (см. рис.). Измерительные приборы можно считать идеальными. Как изменятся показания приборов, если разомкнуть ключ?



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА

- А) Показание вольтметра
- Б) Показание амперметра А1
- В) Показание амперметра А2

ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ

1. Увеличится
2. Уменьшится
3. Не изменится

А	Б	В