

К батарее с внутренним сопротивлением $0,4\ \text{Ом}$ подключили резистор с сопротивлением $44,6\ \text{Ом}$. Чему равна ЭДС батареи, если сила тока в полученной электрической цепи составляет $0,2\ \text{А}$? *Ответ запишите в вольтах.*