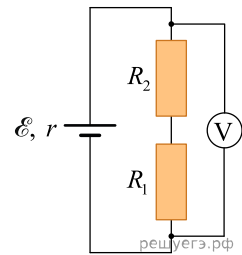


В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, ЭДС источника тока равна  $\mathcal{E}$ , его внутреннее сопротивление  $r$ , а сопротивления резисторов  $R_1 = 3R$  и  $R_2 = 2R$ .

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. Вольтметр считать идеальным. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) сила тока, текущего через источник  
Б) показания вольтметра

ФОРМУЛА

- 1)  $\frac{\mathcal{E}}{5R + r}$   
2)  $\frac{\mathcal{E}}{5R}$   
3)  $\mathcal{E}$   
4)  $\frac{5\mathcal{E}R}{5R + r}$

| А | Б |
|---|---|
|   |   |