

Электрический чайник подключили к источнику постоянного напряжения 220 В. Сколько времени работал чайник, если сила тока в цепи его питания была равна 2 А, а в нагревательном элементе чайника выделилось количество теплоты 66 кДж? *Ответ дайте в секундах.*