

Комната освещается люстрой из четырех одинаковых параллельно включенных лампочек. Расход электроэнергии за час равен Q . Каким будет расход электроэнергии в час, если в квартире включить еще четыре таких же параллельно соединенных лампочки?

- 1) $4Q$
- 2) Q
- 3) $\frac{1}{2}Q$
- 4) $2Q$