

Комната освещается четырьмя одинаковыми параллельно включенными лампочками. Расход электроэнергии за час равен  $Q$ .  
Каким будет расход электроэнергии в час, если число этих лампочек уменьшить вдвое?

- 1)  $2Q$
- 2)  $\frac{1}{2}Q$
- 3)  $Q$
- 4)  $4Q$