

В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на резисторе  $R_3$ .

