

Электроэнергия, потребляемая четырьмя одинаковыми последовательно включенными лампочками за час, равна Q . Каким будет потребление электроэнергии за час, если и число последовательно включенных лампочек, и подводимое к ним напряжение увеличить вдвое?

- 1) $4Q$
- 2) $2Q$
- 3) Q
- 4) $\frac{1}{2}Q$