

В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите ток через резистор R_3 .

