

Комната освещается четырьмя одинаковыми параллельно включенными лампочками. Расход электроэнергии за час равен Q . Каким будет расход электроэнергии в час, если число этих лампочек уменьшить вдвое?

- 1) $2Q$
 - 2) $\frac{1}{2}Q$
 - 3) $\frac{Q}{2}$
 - 4) $4Q$
- 1) $4Q$ 2) Q 3) $\frac{1}{2}Q$ 4) $2Q$