

Комната освещается четырьмя одинаковыми параллельно включенными лампочками. Расход электроэнергии за час равен Q . Каким будет расход электроэнергии в час, если число этих лампочек уменьшить вдвое?

- 1) $2Q$
- 2) $\frac{1}{2}Q$
- 3) Q
- 4) $4Q$

- 1) $4Q$
- 2) Q
- 3) $\frac{1}{2}Q$
- 4) $2Q$