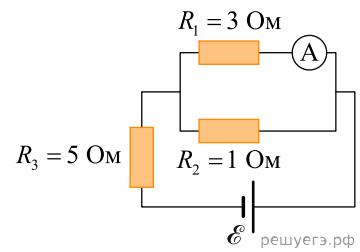


В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на резисторе  $R_3$ .



- 1) 20 В      2) 10 В      3) 40 В      4) 30 В