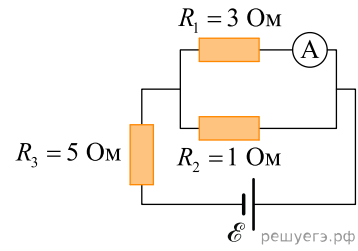


В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 1 Ом.



- 1) 25 В    2) 29 В    3) 27 В    4) 23 В