

В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 8 А.
Найдите ток через резистор R_2 .

