

На рисунке приведен график гармонических колебаний заряда в колебательном контуре. Если конденсатор в этом контуре заменить на другой, емкость которого в 9 раз меньше, то каков будет период колебаний? *Ответ запишите в микросекундах.*

