

Конденсатор присоединён к батарее с ЭДС $\mathcal{E} = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 10$ Ом. Сопротивление резистора $R = 20$ Ом. Определите напряженность электрического поля плоского конденсатора, если расстояние между пластинами конденсатора равно $d = 1$ мм.

