

К батарее с внутренним сопротивлением 1 Ом подключили резистор с сопротивлением 24 Ом . При этом сила тока в цепи оказалась равной $0,2\text{ А}$. Чему равна ЭДС батареи? *Ответ выразите в вольтах.*