

К батарее с ЭДС 6 В подключили резистор с сопротивлением 19 Ом. При этом сила тока в цепи оказалась равной 0,3 А. Чему равно внутреннее сопротивление батареи? *Ответ выразите в омах.*