

Амплитуда напряжения на конденсаторе в идеальном колебательном контуре равна 280 В. Найдите напряжение на конденсаторе в тот момент времени, когда энергия конденсатора в 3 раза больше энергии магнитного поля катушки.