

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением  $r = 1$  Ом соединены в электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. По участку  $AB$  течет ток  $I = 4$  А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? (Ответ дайте в вольтах.)

