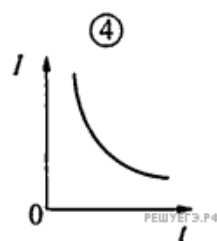
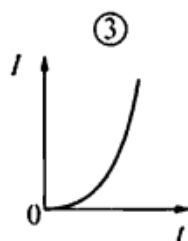
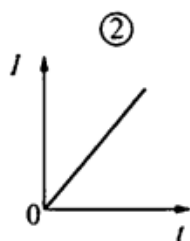
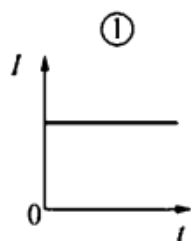
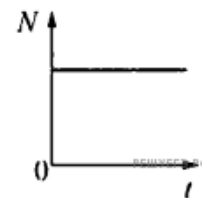


На рисунке изображен график зависимости мощности N , выделяющейся в резисторе, от времени t . На каком из следующих графиков правильно показана зависимость силы тока I , протекающего через этот резистор, от времени?



- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4