

Участок цепи, схема которого изображена на рисунке, состоит из трех резисторов. Сопротивление резистора R_1 равно 7 Ом, сопротивление резистора R_2 в 2 раза меньше сопротивления резистора R_1 , а сопротивление резистора R_3 в 2 раза меньше сопротивления резистора R_2 . Чему равно общее сопротивление этого участка цепи? Ответ приведите в омах.

