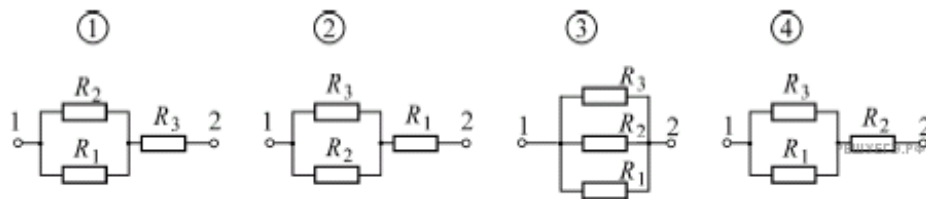
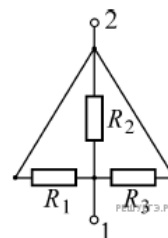


На рисунке изображена схема участка электрической цепи, состоящего из трех резисторов  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ . На каком из следующих рисунков приведена электрическая схема этого участка цепи, эквивалентная заданной?



- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4