

Два одинаковых незаряженных конденсатора емкостью 2 мкФ каждый соединили параллельно и зарядили их до напряжения 3 В . Затем конденсаторы разъединили и замкнули выводы одного из них резистором с сопротивлением 100 кОм . Какое количество теплоты выделится в этом резисторе за достаточно большое время?