

Сопротивления всех резисторов в цепи, схема которой изображена на рисунке, одинаковы и равны  $R = 15 \text{ Ом}$ . Найдите сопротивление цепи между точками  $A$  и  $B$  после того, как был удален проводник, соединявший точки  $O'$  и  $O''$ .

