

Сопротивления всех резисторов в цепи, схема которой изображена на рисунке, одинаковы и равны $R = 15 \text{ Ом}$. Найдите сопротивление цепи между точками A и B после того, как был удален проводник, соединявший точки O' и O'' .

