

Из проволоки постоянного сечения сделана квадратная рамка. К точке A подсоединен провод. К какой из обозначенных цифрами точек рамки следует подключить другой провод, чтобы сопротивление полученного участка цепи было максимальным?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

