

В схеме, изображенной на рисунке, ЭДС источника равно $\mathcal{E}$, а внутреннее сопротивление мало. Определите как будут изменяться показания идеальных вольтметра и амперметра при увеличении сопротивления реостата.

