

Плоский конденсатор с воздушным зазором между обкладками подключен к источнику постоянного напряжения. Как изменяется величина заряда конденсатора и разность потенциалов между его обкладками при увеличении зазора между ними?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Величина заряда конденсатора | Разность потенциалов между обкладками конденсатора |
|------------------------------|--|
|                              |  |