

Лампочка Л1 имеет сопротивление R , а лампочка Л2 имеет сопротивление $2R$. Эти лампочки подключают двумя разными способами, изображенными на рисунках 1 и 2. Во сколько раз отличаются мощности, выделяющиеся в лампочке Л1 в первом и во втором случае?

