

Каким будет сопротивление участка цепи  $AB$  (см. рис.), если ключ  $K$  замкнуть? (Ответ дать в омах.) Каждый из резисторов имеет сопротивление 5 Ом.

