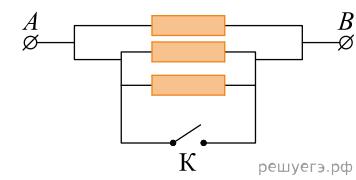


Каким будет сопротивление участка цепи AB (см. рис.), если ключ K замкнуть? (Ответ дать в омах.) Каждый из резисторов имеет сопротивление 5Ω .



решуегз.рф