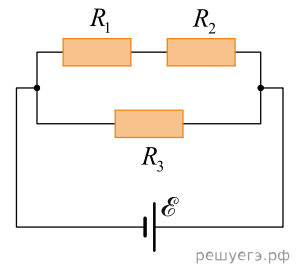


Какая мощность выделяется в резисторе R_1 , включенном в электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке? (Ответ дать в ваттах.)
 $R_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 1 \text{ Ом}$, ЭДС источника 5 В , внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало.



решуегэ.рф