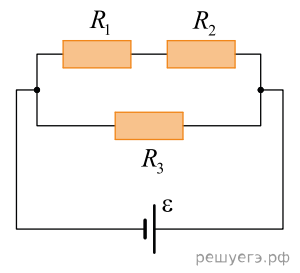


Какая мощность выделяется в резисторе  $R_2$ , включенном в электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке? (Ответ дать в ваттах.)  $R_1 = 3 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 2 \text{ Ом}$ ,  $R_3 = 1 \text{ Ом}$ , ЭДС источника  $5 \text{ В}$ , внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало.



решуегэ.рф