

Какая мощность выделяется в участке цепи, схема которого изображена на рисунке, если  $R = 16 \Omega$ , а напряжение между точками  $A$  и  $B$  равно 8 В? Ответ приведите в ваттах.

